
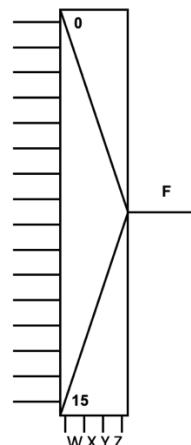


EXERCÍCIOS SOBRE CIRCUITOS COMBINACIONAIS (02/set/2022)

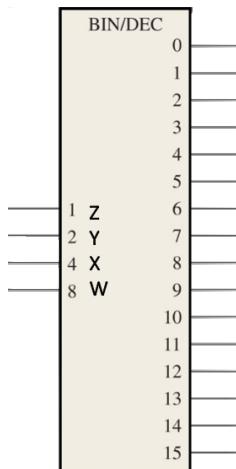1. Dada a seguinte expressão Booleana $F(W, X, Y, Z) = \sum(0, 1, 5, 7, 10, 14)$

- Implemente esta expressão utilizando um decodificador 4x16.
- Implemente esta expressão utilizando um multiplexador 16x1.



2. Implemente a seguinte tabela verdade utilizando somente mux 4:1 e 2:1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

3. Implemente a seguinte tabela verdade utilizando somente 2:1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

4. Realize um circuito que compare dois números inteiros positivos de 2 bits (faixa de representação de 0 a 3), e indique em sua saída se A > B. Apresente o circuito resultante por:



- Expressão booleana minimizada
- Diagrama de portas lógicas

Entradas do circuito: A1, A0, B1, B0



Saída do circuito: Maior

Dica: utilizar Mapa de Karnaugh.

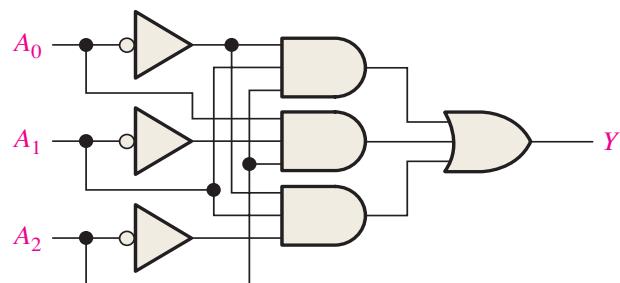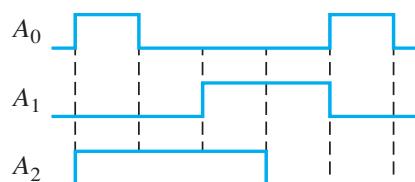
5. Dada a lógica de decodificação abaixo, determine a forma de onda em Y.



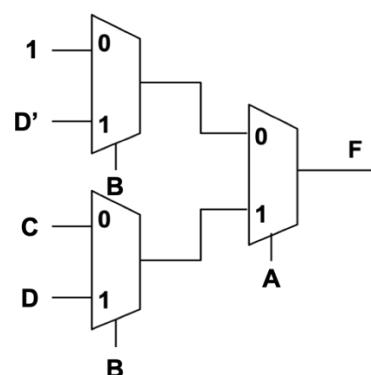
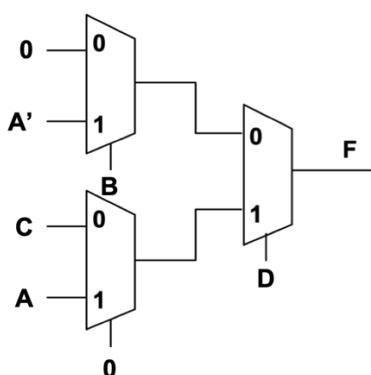
6. Considerando a conexão dos multiplexadores 2:1 mostrados abaixo. Quais as funções resultantes dos sinais F? Expressar a resposta na forma de soma de produtos.



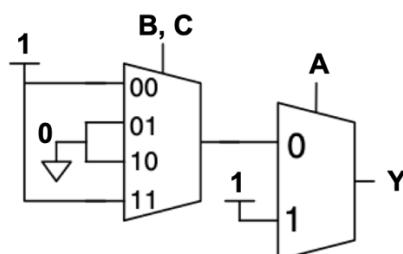
7. Escreva a equação booleana simplificada do seguinte circuito:



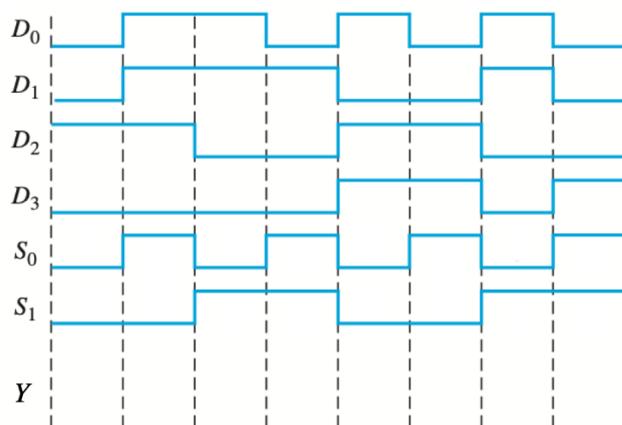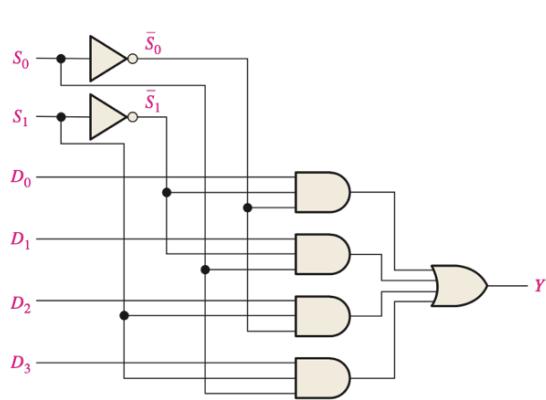
8. Determine a saída do mux 4:1 para os estímulos fornecidos.



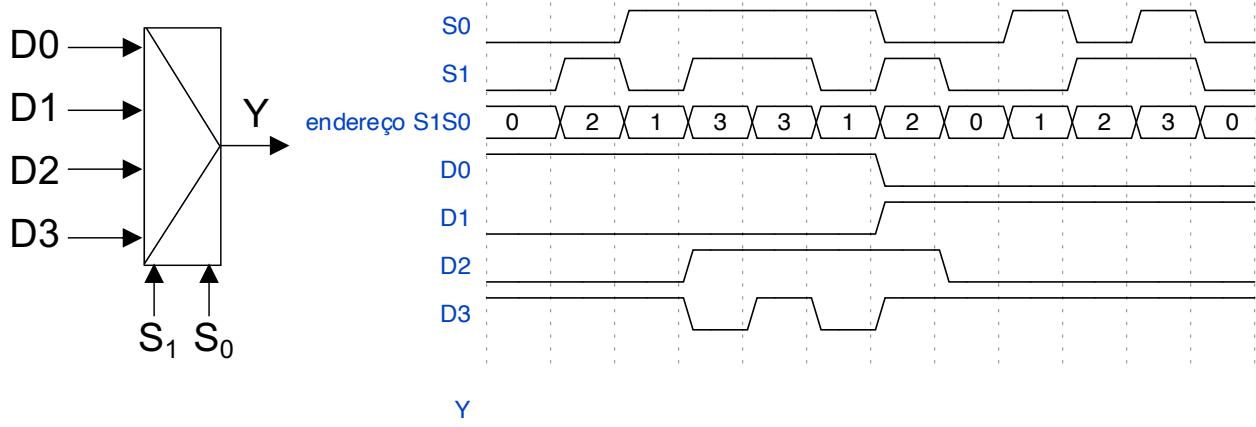
9. Para o multiplexador 4-1 abaixo, determine a saída Y em função do endereço de seleção (S1S0) e as entradas de dados D3 a D0.



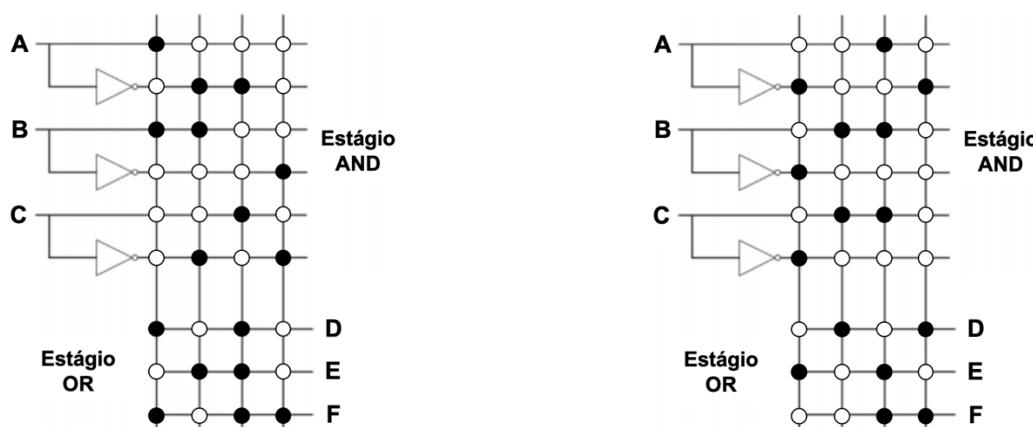
10. Considere o circuito digital apresentado no diagrama a seguir. Ressalte-se que, por convenção, chaves representadas por círculos escuros representam conexões fechadas e chaves representadas por círculos vazados representam conexões abertas. Determine as funções D, E e F.



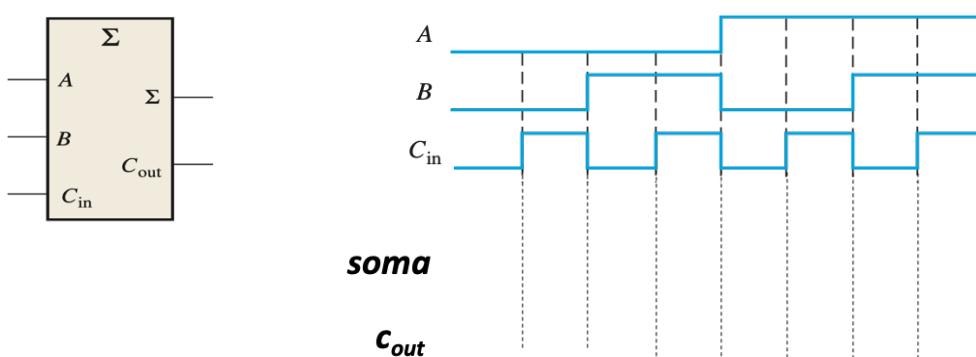
11. Determine as saídas do somador completo, *soma* e *cout*, para os estímulos fornecidos.



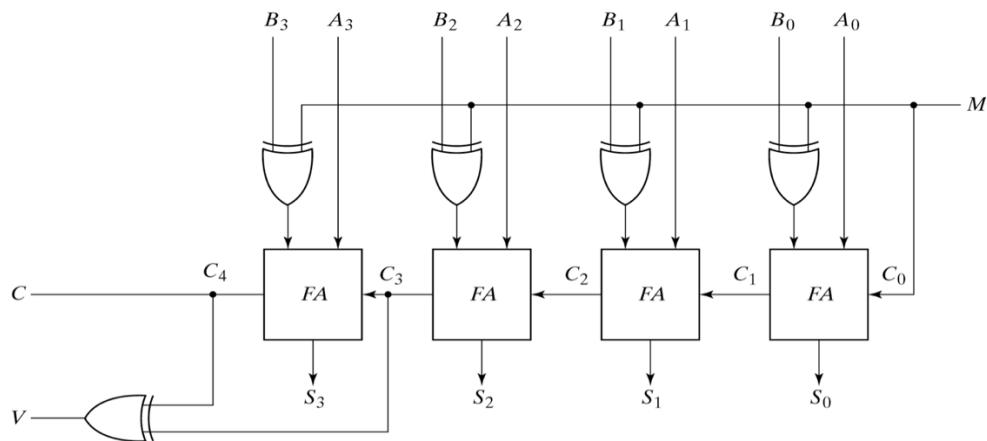
- 12.** Considere o circuito SOMA/SUB detalhado abaixo. Determine a saída soma (S), carry out (C) e overflow (V) para os estímulos fornecidos: A = 7, B = B e Mode = 0.



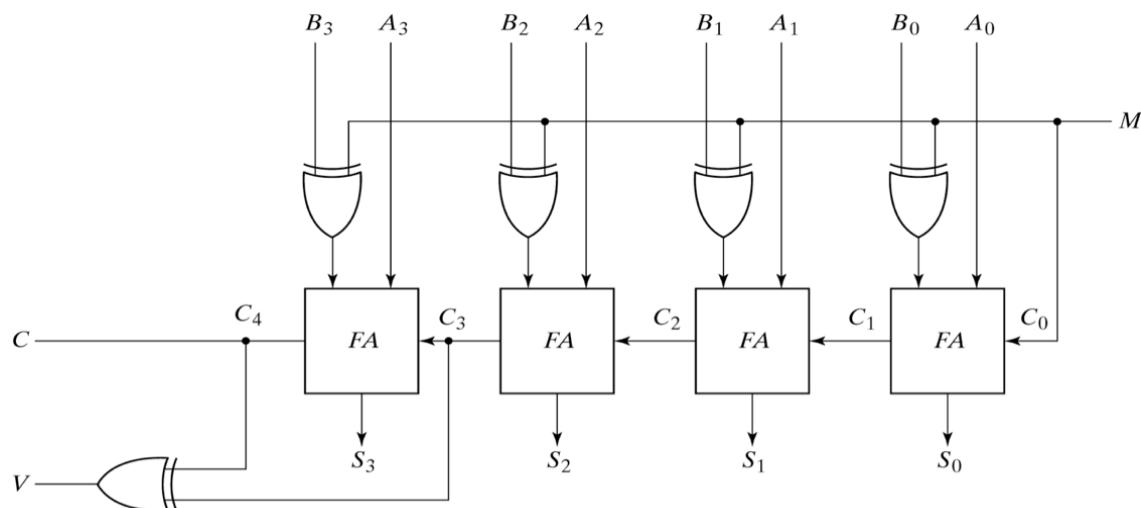
- 13.** Considere o circuito SOMA/SUB detalhado abaixo. Determine a saída soma (S), carry out (C) e overflow (V) para os estímulos fornecidos: A = A, B = 5 e Mode = 1.



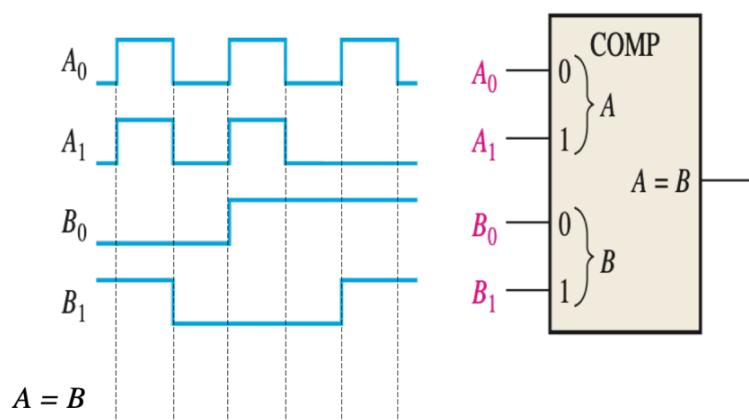
- 14.** A forma de ondas abaixo é usada como estímulo para o circuito comparador de 2 bits. Determine a saída (isto é, onde A = B).



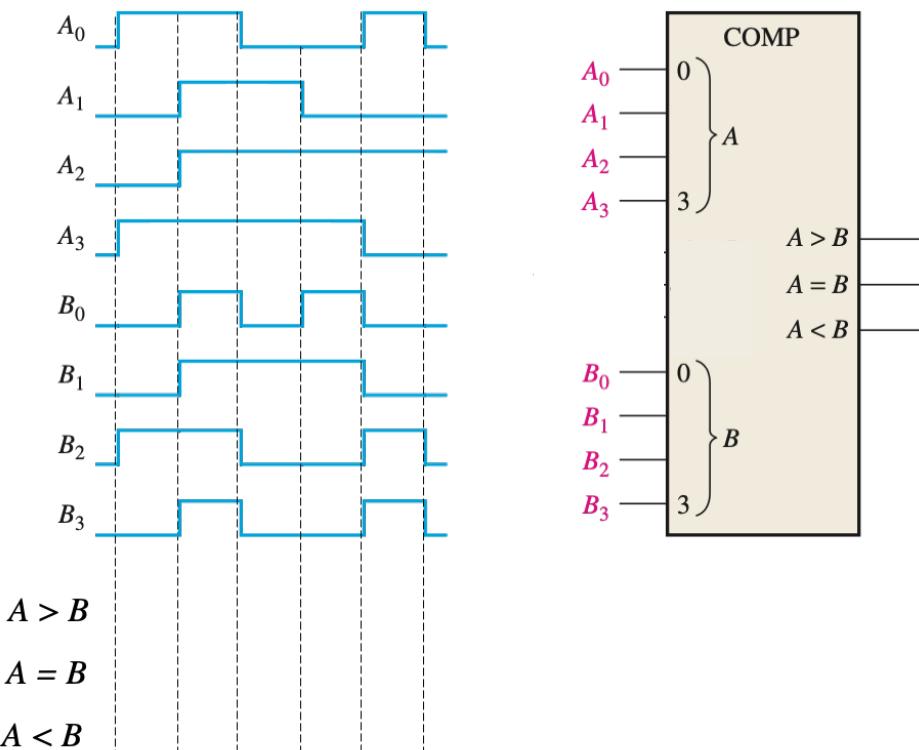15. A forma de ondas abaixo é usada como estímulo para o circuito comparador de 4 bits. Determine as saídas (isto é, onde $A > B$, $A = B$, $A < B$).



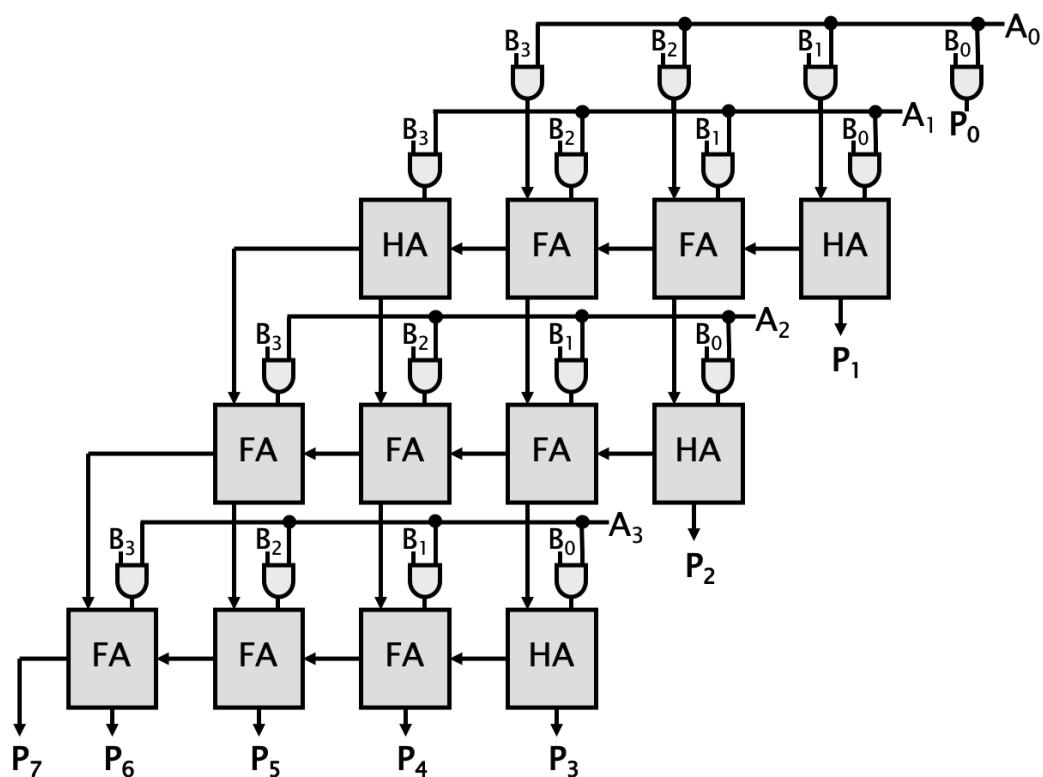16. Multiplique $[D_{16} * 5_{16}]$ escrevendo os valores de saída das ands, HAs e FAs:



17. Projete a parte aritmética de uma ULA que realize 6 funções:

$$\text{opmode} = \{ \text{SUM}, \text{SUB}, \text{INC}, \text{DEC}, \text{NEG}, \text{P2} \}$$

Funções realizadas por opcode:

op1+op2 , $\text{op1}-\text{op2}$, $\text{op1}+1$, $\text{op1}-1$, 2's de op1 , op2 (P2: deixa passar op2)

